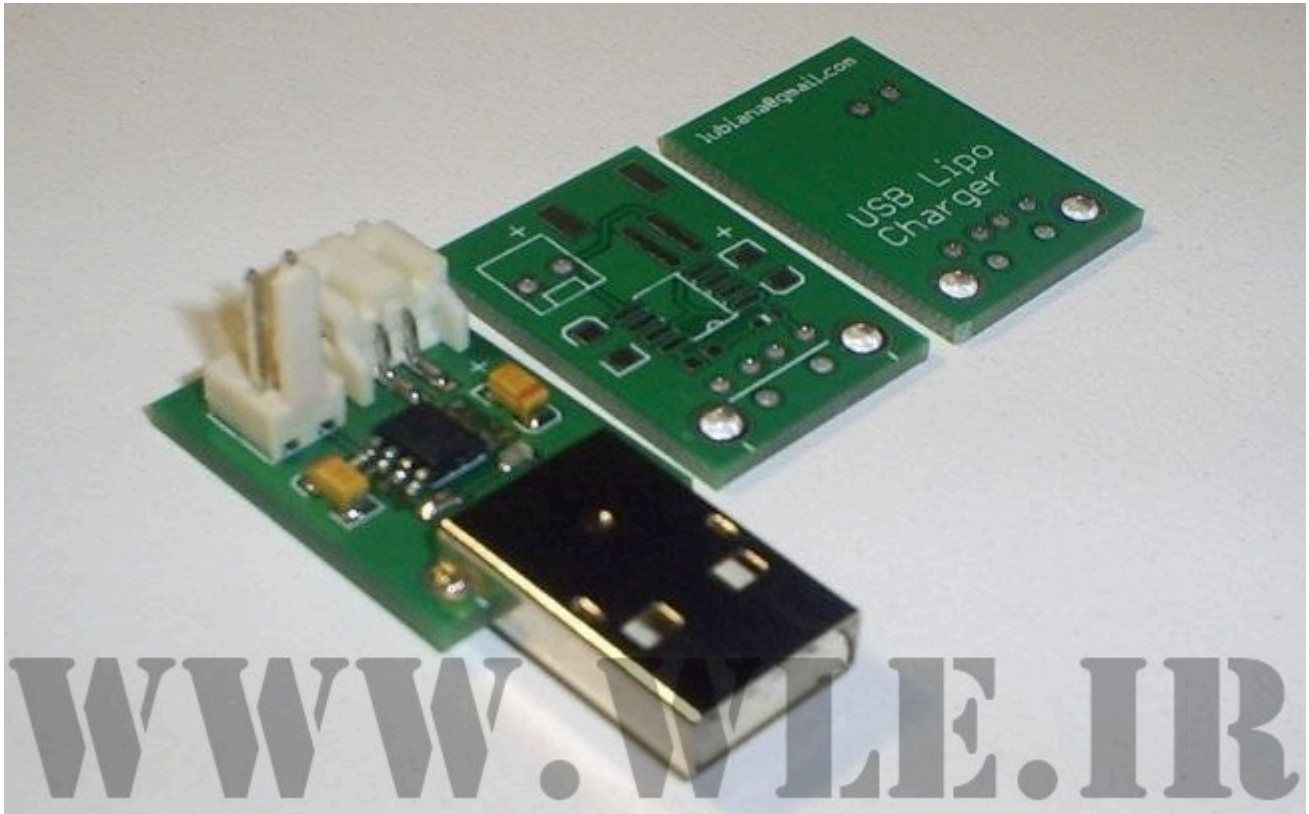


ساختن شارژر باتری با USB



با استفاده از این مدار می‌توانید باتری‌های لیتیومی را شارژ کنید که خود مدار برای تغذیه می‌تواند از USB کامپیوتر و یا لبتاب استفاده کند. ولتاژ خروجی می‌تواند 4.1 تا 4.2 با جریان 100 تا 500 میلی‌آمپر باشد برای طراحی مدار از آی سی MAX1811 استفاده شده است شما می‌توانید این مدار را به راحتی بسازید. در ادامه مطلب می‌توانید PCB و شماتیک و همچنین تصاویر مدار طراحی شده را دریافت کنید

برای دانلود به ادامه مطلب بویید



برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

[ساختن شارژر باتری با USB](#)

WLE.IR

WLE.IR